

花开一季 叶落一地

花开一季 叶落一地

一、Cache规格

二、模块介绍（整体）

三、RAM

四、Cache Block

五、LRU

六、Counter

七、MuxForGroup && MuxForBlock

MuxForBlock

八、Cache Group && Cache

Cache

九、整体梳理

一、Cache规格

此电路要求模拟四路组相联的Cache，其中RAM大小为4K，Cache大小为256B，每一个Block为16B。Cache写机制为需要写入数据时既更新Cache中的内容，也向主存中写入。Cache的替换策略为LRU。


由既定的Cache规格可知，Cache中一组有4块，RAM中一组有64块，RAM的地址分为三块，从高位到低位分别为

组内块地址	组地址	块内地址
[11:6]	[5:4]	[3:2]

注：以下介绍Cache及其组成的图片和接口都是为了让同学们更好理解Cache的组成而举的例子，如果同学们有能力搭建更好的架构，在行为一致的前提下是可以随意搭建的。

二、模块介绍（整体）

下图为标准的Cache模块总体的构成。

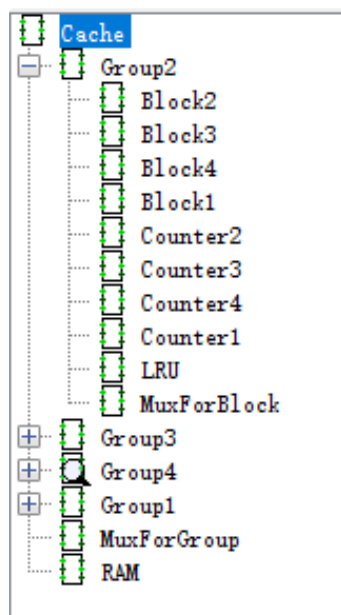


由上图并且联系我们Cache的规格可知，我们在Cache模块里用四个Group来表示Cache的四个组，在每个Group中用四个Block来表示每组的四个数据块。其中，Group中的Counter模块是为了计算此Block距离最近一次数据访问过了几个周期所搭建的，Group中的LRU模块是为了模拟LRU算法所搭建的模块，它可以通过每个Counter中的数据和其他信息来给出是否需要更新某个数据块。另外，为了能够使得在不改变我们的CPU内部走线的前提下将Cache放入CPU中，我们将RAM集成到Cache中。剩下的两个模块MuxForGroup和MuxForBlock本质上都是多选器。其中，MuxForGroup是为了选择从Cache Group传出的数据块而搭建的，MuxForBlock是为了选择从Cache Block传出的数据块而搭建的。

以上就是总体的模块介绍，推荐同学们自底向上搭建模块，可以先从最基本的模块比如说CacheBlock，LRU开始搭建。下面我们会从底层开始挨个介绍上图所使用的模块。

三、RAM

在搭建Cache时，我们会提供RAM模块，为了方便同学们更好的运用此模块，我们会在下方详细介绍此模块的接口和行为。如果同学们对RAM的某方面有疑问，可以去课程网站的讨论区或者点进RAM中自己查看即可。

下图为RAM模块的外观。

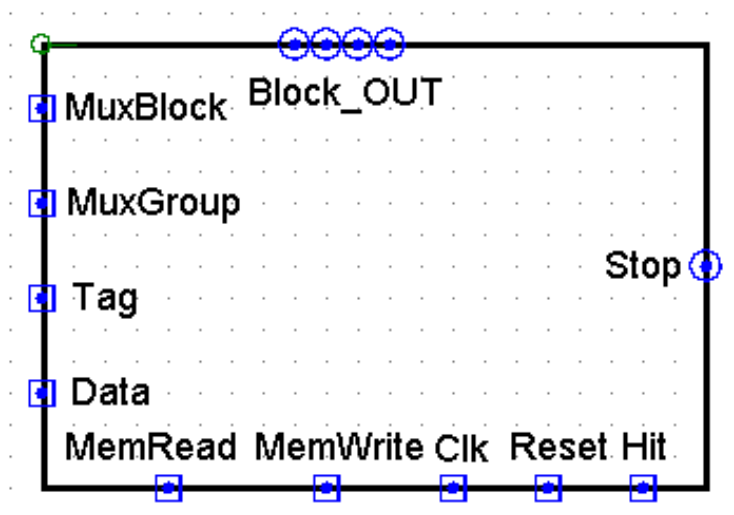

接口名称	IN/OUT	位宽	介绍
MuxBlock	IN	2	块内地址
MuxGroup	IN	2	组地址
Tag	IN	6	组内块地址
Data	IN	32	写入时传入的数据
MemWrite	IN	1	写入信号
MemRead	IN	1	读取信号
Clk	IN	1	时钟信号
Reset	IN	1	复位信号
Hit	IN	1	判断Cache是否命中的信号
上方的四个输出接口	OUT	共四个，每个接口32位，总共128位	输出要读取的Block内容
Stop	OUT	1	没命中时的暂停信号

先从输出开始说，RAM模块上方有四个输出接口，从左到右为高位到低位，即从左到右分别传出的数据位数为[127:96]，[95:64]，[63:32]，[31:0]。包括其他模块的块数据传输所采用的四根32位的线，我们可以将它视作一根128位的线。这样，从左到右为高位到低位就可以很好理解了。


由既定的Cache规格可知，一个Block为16B，而Logisim软件中一根线的最大位宽为32位（4B），并且Cache和RAM是以块为单位进行数据交换的，所以在传输数据时就需要四根线的位宽。这样的话就引出了一个新的问题，Logisim软件内自带的RAM元件在一个周期内最多只支持32位的数据储存和输出，那么如何使用自带的RAM元件进行数据储存和输出呢？为了解决这个问题，我们可以采用四个RAM并联在一起的结构，对于一个Block来说，每个RAM储存着此Block的1/4内容，那么这四个RAM就一起储存着所有的内容，我们只需储存数据时将数据存入特定的RAM中，读取数据一起读取即可。我们搭建的RAM的主要功能就是存储数据和在读取数据且Cache不命中时进行需要的数据读取，那么就会使用到一个使能信号来决定是否读取RAM中的数据，当读取且不命中时，就需要读取RAM的内容。

如果Cache命中且不为写入状态的话，就不会访问RAM进行数据操作，这也是Cache真正省下来的时间所在。为了让省下来的时间更加的直观，我们规定，当读取且没命中时，先暂停五个周期，然后第六个周期时再执行这条指令。也就是命中时执行指令需要一个周期，没命中时执行指令需要六个周期。为了方便同学们集中精力搭建Cache，我们已经为同学们将暂停信号提前搭建并集成进了RAM模块中，体现为Stop信号，需要注意的是，因为用的是米莉型状态机搭建的，所以使用Stop信号时需保持输入不变。

另外，为了支持我们的Cache写机制，我们提供的RAM在MemWrite信号置1时会输出更新后的块数据，也就是三个32位的未更改的数据和一个32位的即将写入的数据，这样可以使Cache在同一个周期完成更新操作，不用浪费更多的周期。

四、Cache Block

下图为Cache Block模块的外观。

 

接口名称	IN/OUT	位宽	介绍
Reset	IN	1	复位信号
Clk	IN	1	时钟信号
Enable	IN	1	使能信号
Tag上方接口	IN	6	Tag输入
Data Block上方接口	IN	4×32	数据块输入
V下方接口	OUT	1	有效位输出
Tag下方接口	OUT	6	Tag输出
Data Block下方接口	OUT	4×32	块数据输出

对于有效位，我们规定在对应的数据块第一次写入时有效位变为1且除复位外以后不变。

五、LRU

LRU, Counter, MuxForBlock, MuxForGroup这三个功能性模块，我们就只介绍他们的基本逻辑，接口介绍就省略不讲了。

LRU模块的逻辑通过此模块的名字就可以知晓大部分，就是通过每个Block对应的Counter和它们的命中情况来判断是否需要更新某个Block的数据，其中，Block对应的Counter计算的是此Block距离最近一次数据访问过了多少个周期，计数器的数字越大，说明此Block距离最近一次数据访问过得时间越长，更新时会找到数据最大的一个Block进行更新。在计数器都相等的情况下，我们规定数据更新的顺序为1 → 2 → 3 → 4。

下表为LRU的全部操作。

是否命中	是否写入	LRU模块操作
命中	写入	更新命中的模块
命中	不写入	不更新数据
未命中	写入	不更新数据
未命中	不写入	按照顺位更新计数器最大的Block

六、Counter

此模块是为了统计对应的Block距离最近一次数据访问过了多少个周期而搭建的。

我们规定，只有在读取数据时才算作一次真正的访问，所以在写入时，不管有没有更新数据，都不算做一次访问。

所以，计数器的逻辑就是只在读取时进行改变，即将更新对应的Block的数据时，自身归零，不更新数据时，如果计数值小于命中块的计数值 则该块的计数值加1，如果块的计数值大于命中块的计数值，则数值不变。最后将命中块的计数器清为 0。

计数器归零时，有三种情况，一是进行了复位操作，二是在读取时发现命中了，三是都没有命中即将按顺位更新对应的Block数据，这样就可以表明此Block距离最近一次数据访问过了多少个周期。其中，只有复位操作可以不在时钟上升沿进行。

七、MuxForGroup && MuxForBlock

此模块的逻辑是通过Cache是否命中和是否写入来选择某一个Cache Group或RAM的数据进行输出。

下表为MuxForGroup的全部操作。

组地址对应的组是否命中	是否写入	MuxForGroup模块操作
命中	写入	输出0
命中	读取	选择对应的Group数据进行输出
未命中	写入	输出0
未命中	读取	先输出五个周期的0，第六周期输出正确的结果

MuxForBlock

此模块的逻辑是通过Cache Group中每个Block是否命中来选择某一个Cache Block的数据进行输出。因为LRU模块的设置，所以不会发生多于一个Block命中的情况。


下表为MuxForBlock的全部操作。

是否有Block命中	MuxForGroup模块操作
命中	输出命中的Block的数据

介绍完MuxForBlock后，我们的底层模块介绍也就告一段落了，接下来我们重点介绍Cache Group和Cache这两个顶层模块。

八、Cache Group && Cache

下图为Cache Group模块的外观。

 


接口名称	IN/OUT	位宽	介绍
Tag	IN	6	输入Tag标志
Clk	IN	1	时钟信号
Reset	IN	1	复位信号
Enable	IN	1	使能信号
Stop	IN	1	读取没命中时的暂停信号
MemWrite	IN	1	写入信号
MemRead	IN	1	读取信号
左侧的四个输入接口	IN	4××32	将更新的数据传入的接口
Hit	OUT	1	命中信号
右侧的四个输出接口	OUT	4××32	将命中的数据传出的接口


Cache Group内部总共有四个Cache Block，另外还有一个负责LRU算法的LRU模块，有一个负责选择输出的MuxForBlock模块和四个负责计数的Counter模块。

Cache

下图为Cache的外观。

 

下图为Logisim自带的RAM的外观

 


Cache的接口稍微要多一点，下面是多出来的接口介绍。

*All*和*Hit*接口是为了方便同学们了解自己Cache的效率而设置的，其中*All*接口是全部的访问次数，我们前面规定了，只有读取算作一次访问，所以这个接口也就是全部的读取次数，*Hit*接口是访问时的命中次数。同学们可以将所有的读取次数和命中次数做一个对比，和总周期数一起，体会一下Cache的作用。另外，这两个接口不是实时更新的，而是延迟了一个周期，也就是如果当前周期命中，那么在下一周期这两个接口全部加一，在当前周期不变。

*Stop*接口内部连接的是暂停信号，可以直接从RAM中引出来。

对比上面的两张图，Cache对于我们来说就像一个黑箱状态，它既能像RAM一样工作，在我们搭建的CPU中直接替换RAM，又可以在访问数据时相对于RAM节省大量时间。（当然在现实中Cache和RAM是分开的，在这个实验里为了方便同学们就集成起来了）如果同学们想像RAM一样看清里边的数据，调试的时候也可以引四条线出来，我们为了不破坏同学们已经写好的CPU结构，就不要求再做多余的结构了。

下图是地址的分线器。

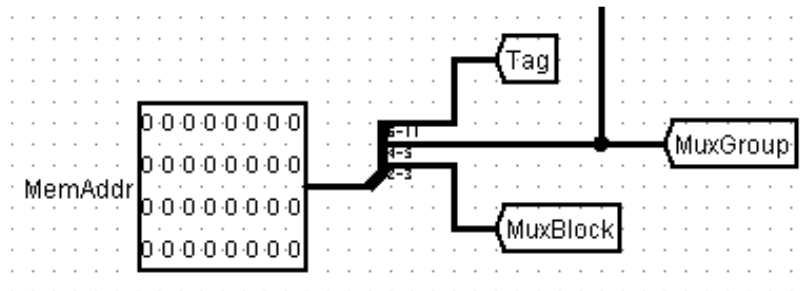

就像我们一开始说的，六位Tag为组内块地址，两位MuxGroup为组地址，两位MuxBlock为块内地址。

在使用MuxForGroup后，筛选出来合适的块数据以后，我们还要用块内地址MuxBlock来进行最后的筛选。

最后选出来的就是我们要输出的32位数据。到这里，我们的Cache模块已经介绍完毕了，下面我们会再整体地梳理一遍数据进入Cache到底干了什么，走了哪条路。

九、整体梳理

读取数据时。

地址传入Cache前，经过分线器分出Tag位（组内块地址），MuxGroup位（组地址）和MuxBlock位（块内地址）。

其中MuxGroup位先被使用，由组地址来决定哪个组要被读取。

决定完毕后，Tag位被传入被选定的组，由组内的电路来判断是否命中，如果命中，数据就输入到MuxForGroup里进行下一步筛选，如果未命中，就发送信号（Hit）到RAM里，对RAM进行比较耗费时间的读取，RAM的数据也会输入到MuxForGroup里进行下一步筛选。

这时，数据都已经传输到MuxForGroup里了，下一步就是复用组地址进行筛选，筛选出来被选定的组传出来的块数据，再用块内地址筛选出来32位的数据进行输出。

写入数据时。

地址先被传入RAM中，再将RAM的整块数据传入Cache中，根据是否命中来进行Cache的数据更新。